

Aluno: _____

Matrícula: _____ Data: _____

Sprint 1 – Primeiro projeto no Quartus II (Rev Verilog/System Verilog)

Descrição geral do problema: Criar o primeiro projeto no Quartus II e implementar um MUX 2x1, de 8bits, em Verilog/SystemVerilog.

Requisitos mínimos:

1. Setup do ambiente de trabalho individual
 - a) Crie o diretório “**D ou E:\LASD\20XX.X\SEUNOME_MATRICULA**”. Cada aluno deverá usar o mesmo computador em todas as aulas do LASD. Sempre salvar seus arquivos nessa pasta;
 - b) Abra o Quartus II 13.0;
 - c) Menu “**File -> New Project Wizard**”;
 - d) Crie o Projeto, com nome “**Mod_Teste**”, no seu diretório;
 - e) Ignore o pedido de inclusão de arquivos já existentes;
 - f) Selecione a família **CycloneII**, FPGA **EP2C35F672C6** e finish;
 - g) Copie os seguintes arquivos, do google classroom, para a pasta local do seu projeto: **Mod_Teste.v**, **LCD_TEST2.v**, **LCD_CONTROLLER.v** e **DE2_PIN_ASSIGNMENT.CSV**
 - h) Use o menu “**Assignments > import assignment**” para incluir o arquivo **DE2_PIN_ASSIGNMENT.CSV**
 - i) Adicione, em seu projeto, os arquivos **.v** do passo g). Na janela “**Project Navigator > Files > Botão direito > Add Remove files in project**”. Selecione os arquivos, Add All e OK.




Obs: Nas aulas subsequentes devemos abrir este projeto usando “File > Open Project” e NÃO “File > Open”.
2. Dentro do módulo **Mod_Teste**, faça uma atribuição contínua entre o LEDG[0] e o botão KEY[1]. Compile  , carregue na placa  e teste seu primeiro código!
3. Implemente um MUX 2x1 de 8bits:
 - a) O circuito deve possuir dois canais de entrada de 8bits, **i0** e **i1** respectivamente conectadas às chaves **SW[7:0]** e **SW[15:8]**, uma entrada de seleção, **sel**, conectada à chave **SW[17]** e uma saída, **out**, de 8bits para o resultado, conectada aos **LEDR[7:0]**. A lógica de operação do MUX é resumida na tabela 1 e o diagrama de blocos ilustrado na Figura 1.

Tabela 1

Entrada de seleção do canal (sel - SW[17])	Resultado da operação (out - LEDR[7:0])
0	i0 - SW[7:0]
1	i1 - SW[15:8]

Figura 1

 

b) **Fica a seu critério:**

- i. modelar o circuito em nível de portas lógicas ou subir o nível de abstração?
- ii. implementar com atribuição contínua ou procedural?
- iii. Criar um módulo ou implementar diretamente no Mod_Teste?
- iv. Teste diferentes formas!

c) Deve ser um circuito combinacional.

d) **Roteiro de testes:**

- i. **i0=8'h0F, i1=8'hF0, sel=1'b0** saída esperada: **out = 8'h0F**
- ii. **i0=8'h0F, i1=8'hF0, sel=1'b1** saída esperada: **out = 8'hF0**
- iii. **i0=8'h0F, i1=8'hFA, sel=1'b1** saída esperada: **out = 8'hFA**
- iv. **i0=8'hBF, i1=8'hFA, sel=1'b1** saída esperada: **out = 8'hFA**
- v. Caso o seu circuito passe por todos os testes, chame o professor para receber sua nota.

e) **Após o professor conferir seus testes, compacte o projeto em um .zip e submeta-o no Google Classroom da disciplina**

f) **Dica: Aproveite o elevado nível de abstração que Verilog proporciona e escreva um código simples e enxuto. Daria para resolver essa sprint com quantas linhas de código?**

Desafio (Valendo +0,1 na média geral)

1. Crie um módulo de MUX 2x1 cuja largura das palavras possa ser escolhida por um parâmetro, no momento da instanciação.
2. Defina cenários de testes para seu novo módulo.

Módulo topo – Mod_Teste

```
`default_nettype none //Comando para desabilitar declaração automática de wires
module Mod_Teste (
//Clocks
input          CLOCK_27, CLOCK_50,
//Chaves e Botoes
input  [3:0]    KEY,
input  [17:0]   SW,
//Displays de 7 seg e LEDs
output [0:6]    HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7,
output [8:0]    LEDG,
output [17:0]   LEDR,
//Serial
output          UART_TXD,
input           UART_RXD,
inout  [7:0]    LCD_DATA,
output          LCD_ON, LCD_BLON, LCD_RW, LCD_EN, LCD_RS,
//GPIO
inout  [35:0]   GPIO_0, GPIO_1
);
assign GPIO_1      = 36'hzzzzzzzz;
assign GPIO_0      = 36'hzzzzzzzz;
assign LCD_ON       = 1'b1;
assign LCD_BLON     = 1'b1;
wire  [7:0]         w_d0x0, w_d0x1, w_d0x2, w_d0x3, w_d0x4, w_d0x5,
                w_d1x0, w_d1x1, w_d1x2, w_d1x3, w_d1x4, w_d1x5;
LCD_TEST MyLCD (
.iCLK      ( CLOCK_50 ),
.iRST_N    ( KEY[0] ),
.d0x0(w_d0x0),.d0x1(w_d0x1),.d0x2(w_d0x2),.d0x3(w_d0x3),.d0x4(w_d0x4),.d0x5(w_d0x5),
.d1x0(w_d1x0),.d1x1(w_d1x1),.d1x2(w_d1x2),.d1x3(w_d1x3),.d1x4(w_d1x4),.d1x5(w_d1x5),
.LCD_DATA( LCD_DATA ),
.LCD_RW   ( LCD_RW ),
.LCD_EN   ( LCD_EN ),
.LCD_RS   ( LCD_RS )
);
//----- modifique a partir daqui -----
endmodule
```