

Aluno: _____

Matrícula: _____ Data: _____

Sprint 7 – Desvios – Processador RISC-V

Descrição geral do problema: Modifique o processador da sprint anterior para dar suporte a instrução de desvio BEQ. Atualize o *datapath* e a unidade de controle.

Requisitos mínimos:

Abra o projeto da Sprint6 e edite-o para incluir as funcionalidades dessa sprint. **Obs: “File > Open Project” e NÃO “File > Open”.**

1. Atualize a unidade de controle para gerar os sinais relativos à instrução BEQ. Segue na Tabela 1 a lógica do novo decodificador.

		ENTRADAS			SAÍDAS						
	Instr	OP	Funct3	Funct7	RegWrite	ImmSrc	ULASrc	ULAControl	MemWrite	ResultSrc	Branch
R	ADD	0110011	000	0000000	1	xx	0	000	0	0	0
	SUB	0110011	000	0100000	1	xx	0	001	0	0	0
	AND	0110011	111	0000000	1	xx	0	010	0	0	0
	OR	0110011	110	0000000	1	xx	0	011	0	0	0
	XOR	0110011	100	0000000	1	xx	0	100	0	0	0
	SLT	0110011	010	0000000	1	xx	0	101	0	0	0
I	ADDi	0010011	000	xxxxxxx	1	00	1	000	0	0	0
	LB	0000011	000	xxxxxxx	1	00	1	000	0	1	0
S	SB	0100011	000	xxxxxxx	0	01	1	000	1	x	0
B	BEQ	1100011	000	xxxxxxx	0	10	0	001	0	x	1

Tabela 1 – Tabela do decodificador da Unidade de Controle

Lembrando que agora serão suportadas instruções do tipo R (add, sub, and, or, xor e slt), I (addi e lb), S (sb) e B (beq)

	31:25	24:20	19:15	14:12	11:7	6:0
Tipo R	Func7 _{6:0}	Rs2 _{4:0}	Rs1 _{4:0}	Func3 _{2:0}	Rd _{4:0}	Op _{6:0}
Tipo I	Imm _{11:0}		Rs1 _{4:0}	Func3 _{2:0}	Rd _{4:0}	Op _{6:0}
Tipo S	Imm _{11:5}	Rs2 _{4:0}	Rs1 _{4:0}	Func3 _{2:0}	Imm _{4:0}	Op _{6:0}
Tipo B	Imm _{12,10:5}	Rs2 _{4:0}	Rs1 _{4:0}	Func3 _{2:0}	Imm _{4:1,11}	Op _{6:0}

Tabela 2 – Regra de formação do código de máquina das instruções RISC-V

2. Atualize o conteúdo da memória de instruções, com o código de máquina do programa definido na Tabela 3. Dica: utilize o RARs para converter o assembly em código de máquina.

```

addi x1, x0, 7      #inicializa x1 com 7
addi x3, x0, 3      #inicializa x3 com 3

init:
addi x2, x0, -1     #inicializa o contador x2 com -1

incremento:
addi x2, x2, 1      #incrementa x2
slt x7, x2, x3       #atualiza a saída x7
beq x1, x2, init     #se a condição de parada for atingida, reinicia a rotina
beq x0, x0, incremento #caso contrário, volta para incrementar x2
  
```

Alguma
ideia de um
possível uso
para esse
código?

Tabela 3 – Programa de testes dessa sprint

3. A fim de completar a próxima versão da CPU v0.3, todos os módulos desenvolvidos até agora devem ser **instanciados** e **conectados** conforme o circuito da Figura 2.

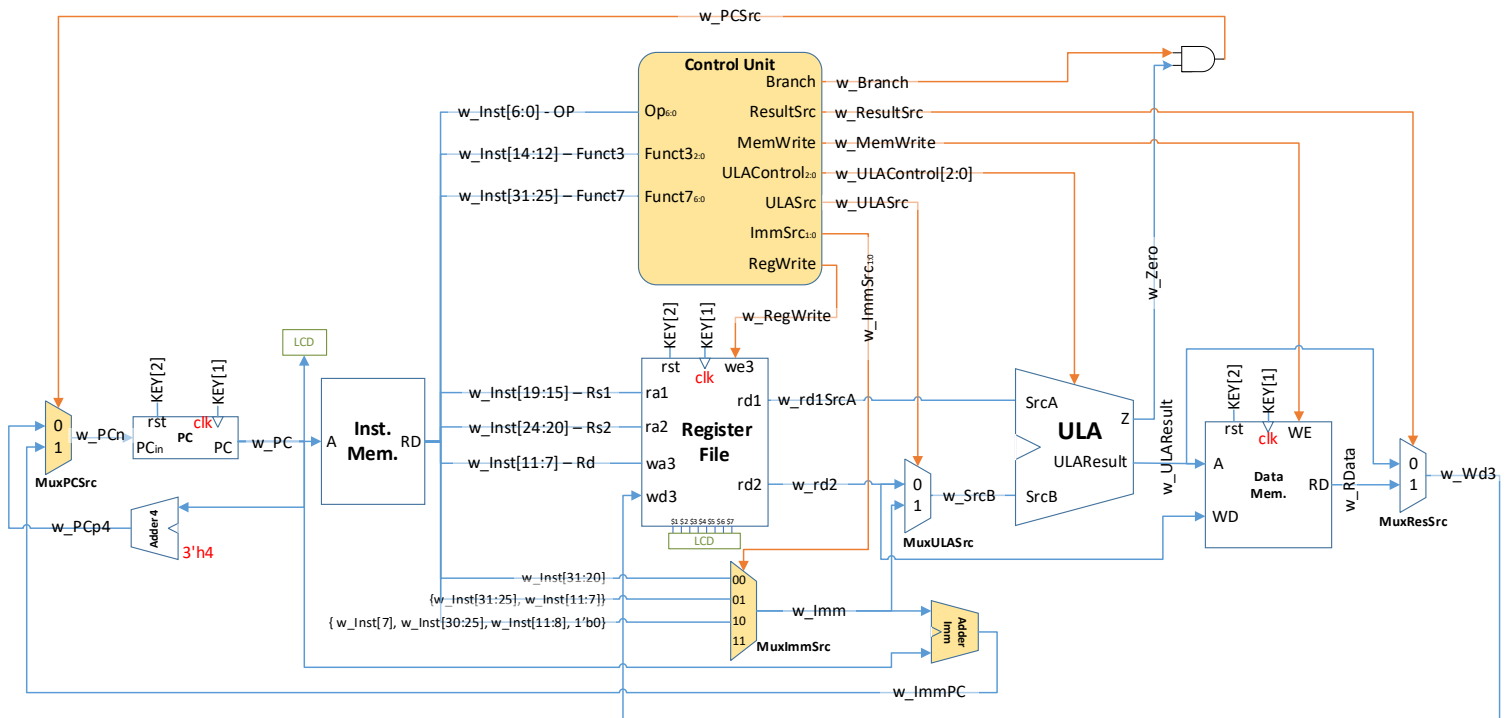


Figura 2 – Processador V0.3

Nome	Tamanho		
w_PCSrc	1 bit	w_ImmSrc	2 bits
w_Zero	1 bit	w_ImmPC	8 bits
w_Branch	1 bit	w_PCn	8 bits

Tabela 4 – novos fios, utilizados na montagem

4. Após o debug preliminar, aumente o clock para 2Hz.

Relembrando o conjunto de instruções suportadas pela CPU

Instrução	Descrição	Algoritmo
ADD \$X, \$Y, \$Z	Adicionar	$\$X = \$Y + \$Z$
SUB \$X, \$Y, \$Z	Subtrair	$\$X = \$Y - \$Z$
AND \$X, \$Y, \$Z	AND Bit a bit	$\$X = \$Y \& \$Z$
OR \$X, \$Y, \$Z	OR Bit a bit	$\$X = \$Y \$Z$
XOR \$X, \$Y, \$Z	XOR Bit a bit	$\$X = \$Y \wedge \$Z$
SLT \$X, \$Y, \$Z	Menor que	$\$X = 1$ se $\$Y < \Z e 0 c.c.
LB \$X, i(\$Y)	Carregar da memória	$\$X \leftarrow \text{end}[\$Y + i]$
SB \$X, i(\$Y)	Armazenar na memória	$\text{End}[\$Y + i] \leftarrow \X
ADDi \$X, \$Y, i	Adicionar Imediato	$\$X = \$Y + i$
BEQ \$X, \$Y, i	Desviar se igual	Se $\$X == \Y , $\text{PC} = \text{PC} + i$

Tabela 6 –Conjunto de instruções RISC-V suportadas pela CPU do LASD

 


Figura 3 – Placa Altera DE2

5. Rode o programa da Tabela 1 e diga qual o conteúdo dos registradores e da memória de dados, ao finalizá-lo:

Registradores:

Registrador	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
Dado								

Desafio (Valendo +0,5 na média geral)

- Adicione suporte para as instruções JAL e JALR. Isso possibilitará chamar sub-rotinas (JAL) e retornar das sub-rotinas (JALR);
- Teste seu projeto, escrevendo uma sub-rotina de delay, com duração de 500ms (Assuma que o clock da CPU é 100Hz);
- Utilize sua sub-rotina para criar uma onda quadrada de aproximadamente 1Hz no registrador \$6;

op	funct3	funct7	Type	Instruction	Description	Operation
1100111 (103)	000	-	I	jalr rd, rs1, imm	jump and link register	PC = rs1 + SignExt(imm), rd = PC + 4
1101111 (111)	-	-	J	jal rd, label	jump and link	PC = PC + SignExt({imm20:1,1'b0}), rd = PC + 4